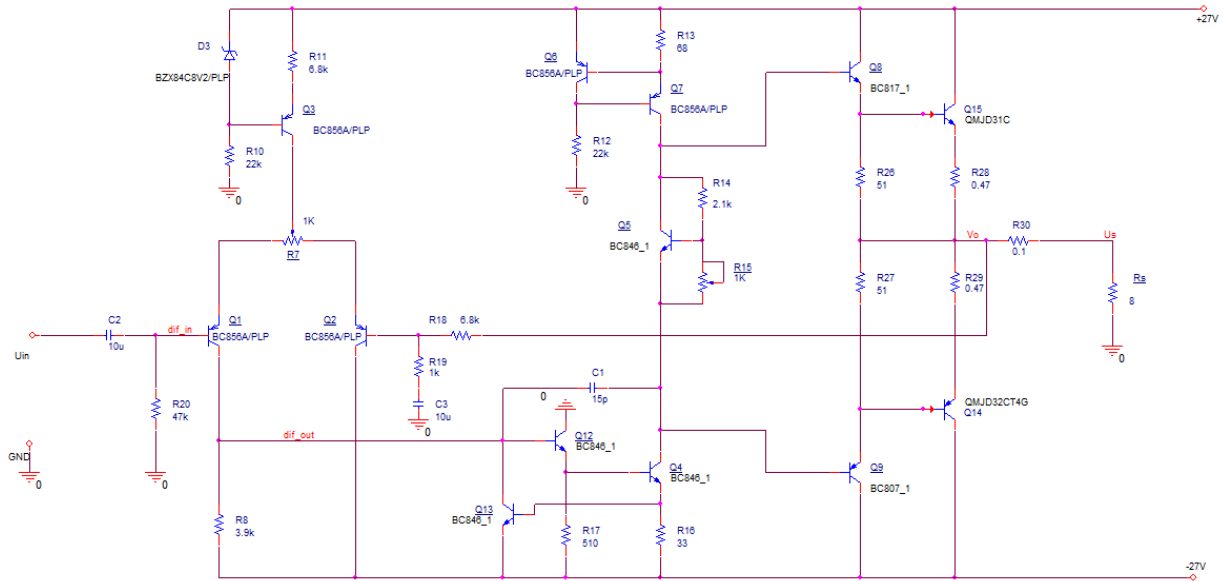



Schema amplificatorului audio de putere cu puterea de 30W este prezentata in figura 1




Rezistoarele au toleranta de 5%.


Simularea amplificatorului se putere

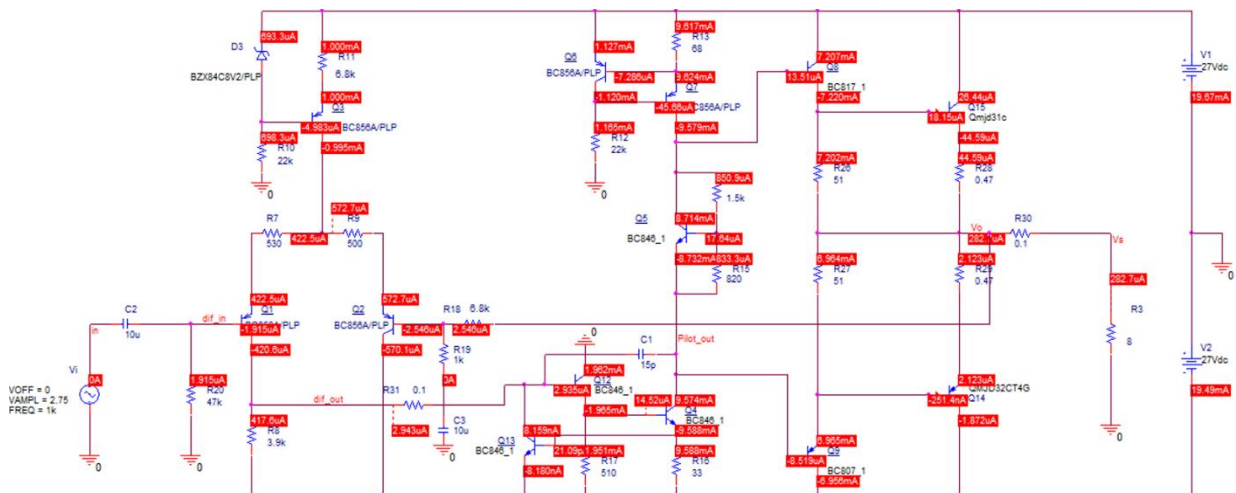- *Simulare PSF*
- PSF-ul amplificatorului de putere




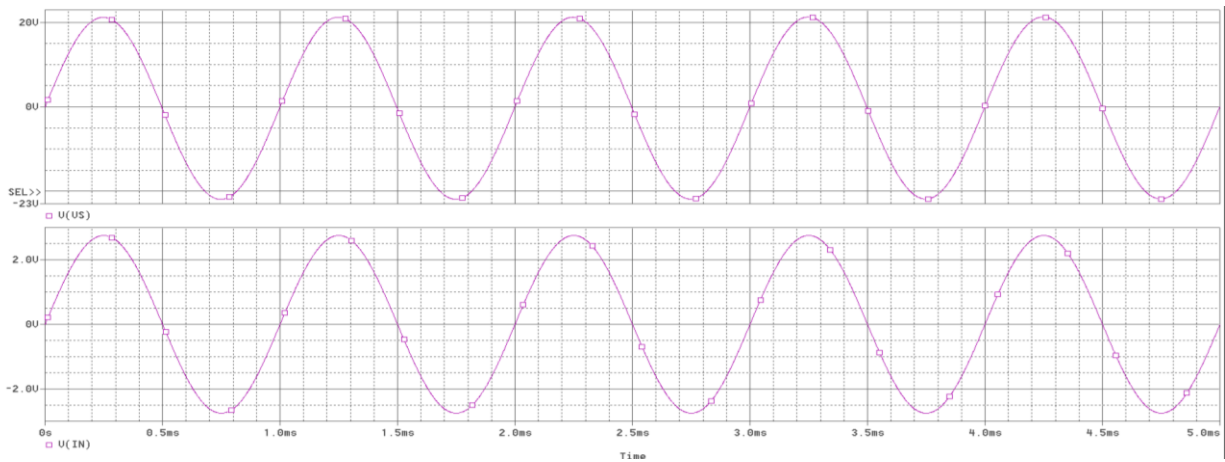

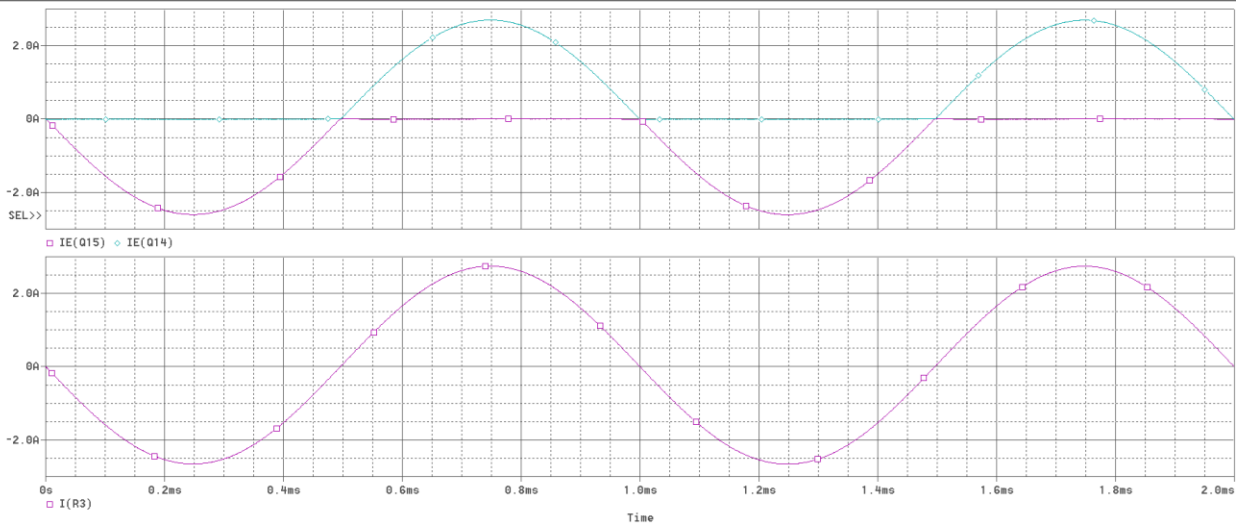- Curentii prin sarcina si prin tranzistorii finali pentru tensiunea maxima la intrare




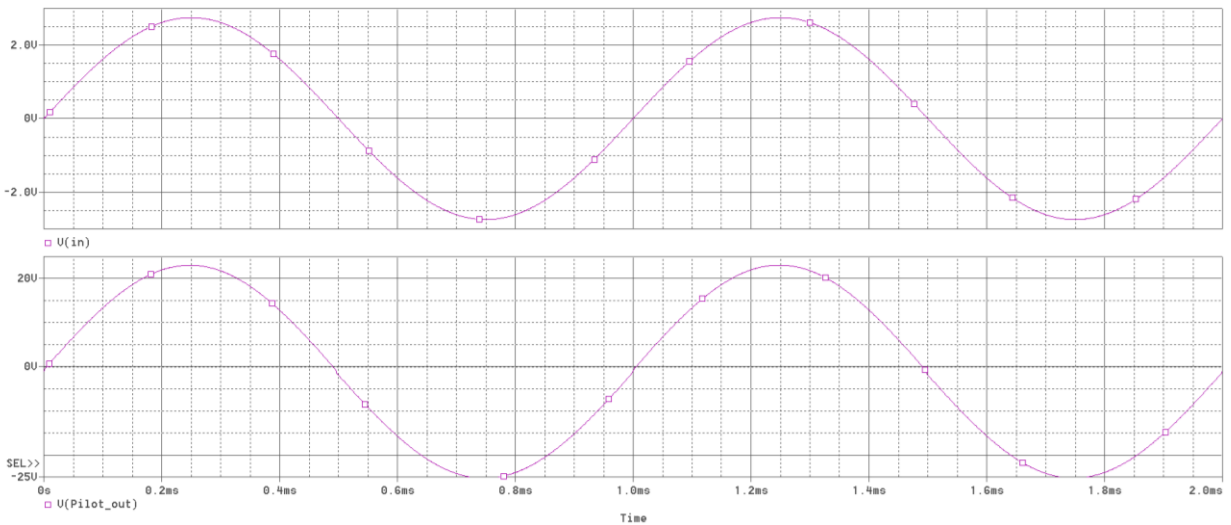Tensiunea la iesirea amplificatorului pilot Q4




➤ Simulare in domeniul frecventa si vizualizarea amplificarii si impedantelor etajelor

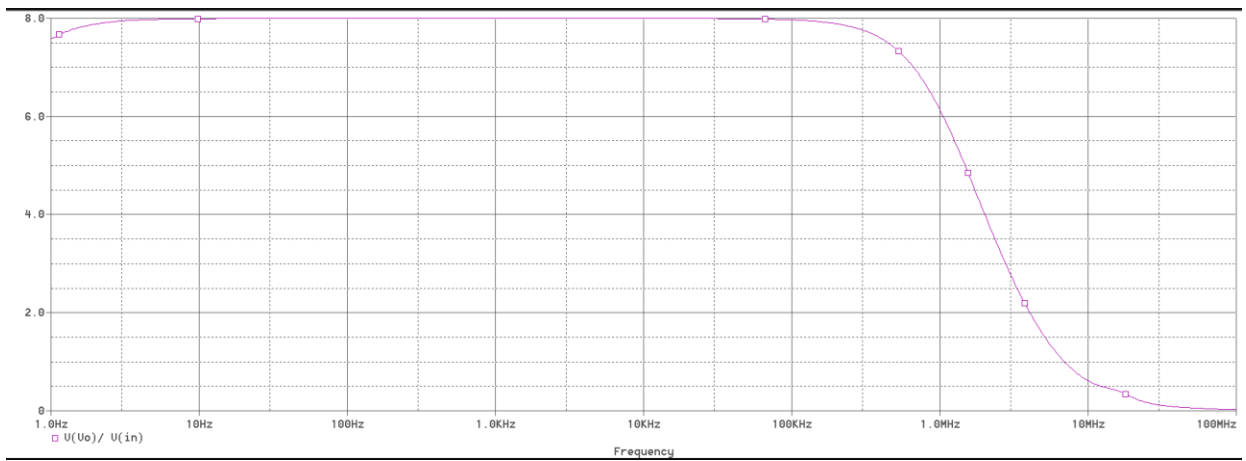
- Amplificarea in tensiune la iesirea amplificatorului (U_o/U_{in})



- Amplificarea etajului pilot este 512

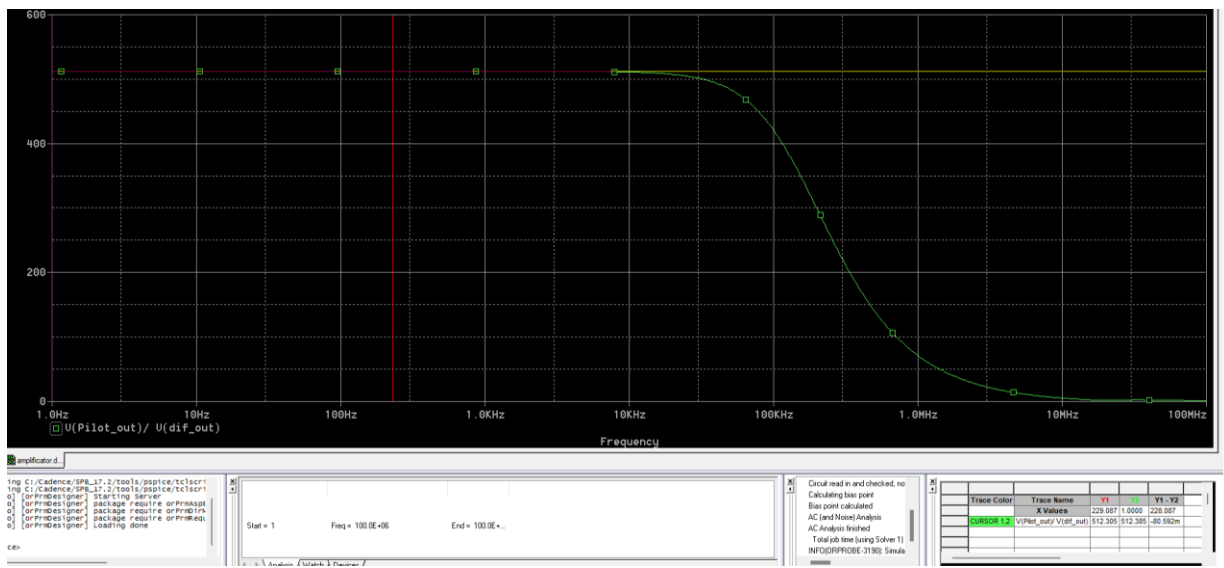

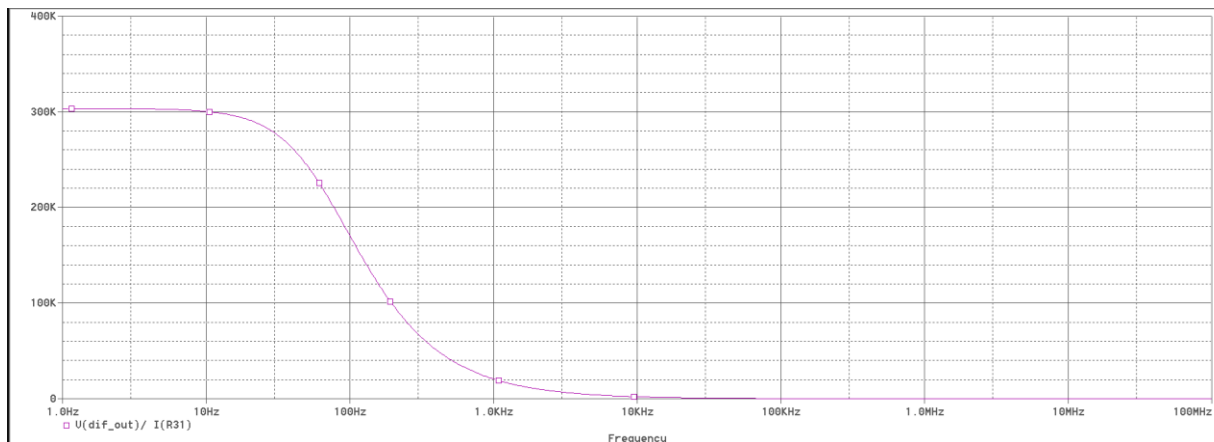- Impedanta de intrare in etajul pilot este



- Simulare rezistenta echivalenta in colectorul tranzistorului pilot.

Este rezistenta de iesire din multiplicatorul V_{be} (de ordinul $k \cdot r_e \approx 12\Omega$ pentru $k=4$ si $r_e=3\Omega$) serie cu rezistenta sursei de curent cu reactie care este mare. Simularea rezistentelor de iesire din fiecare circuit separat si rezistenta de iesire totala este prezentata in figurile urmatoare:



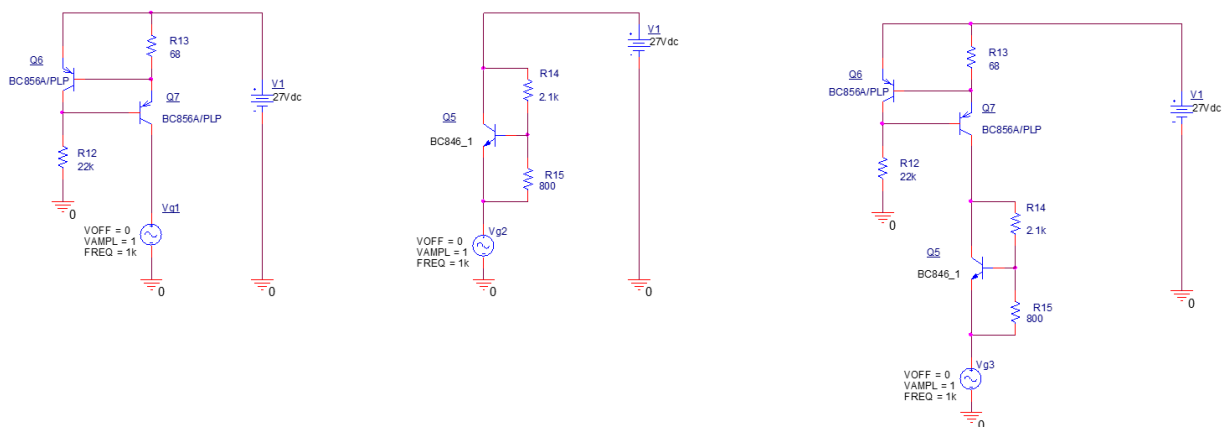
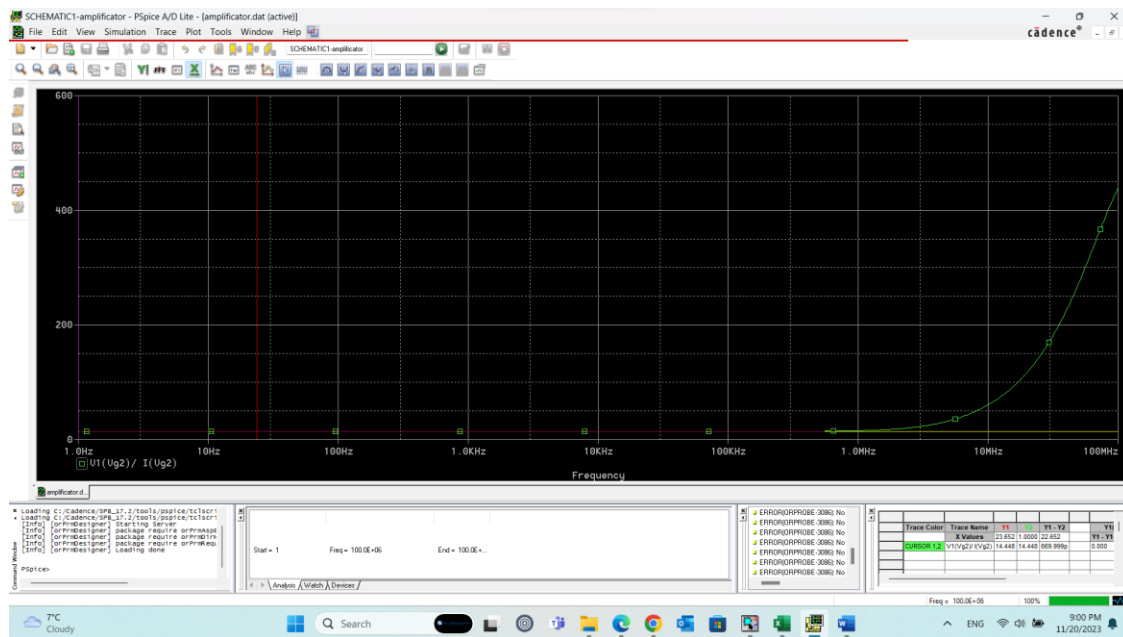


Fig. 1 Schema de simulare a rezistentei (impedantei) de iesire din circuitele din colectorul tranzistorului din etajul pilot

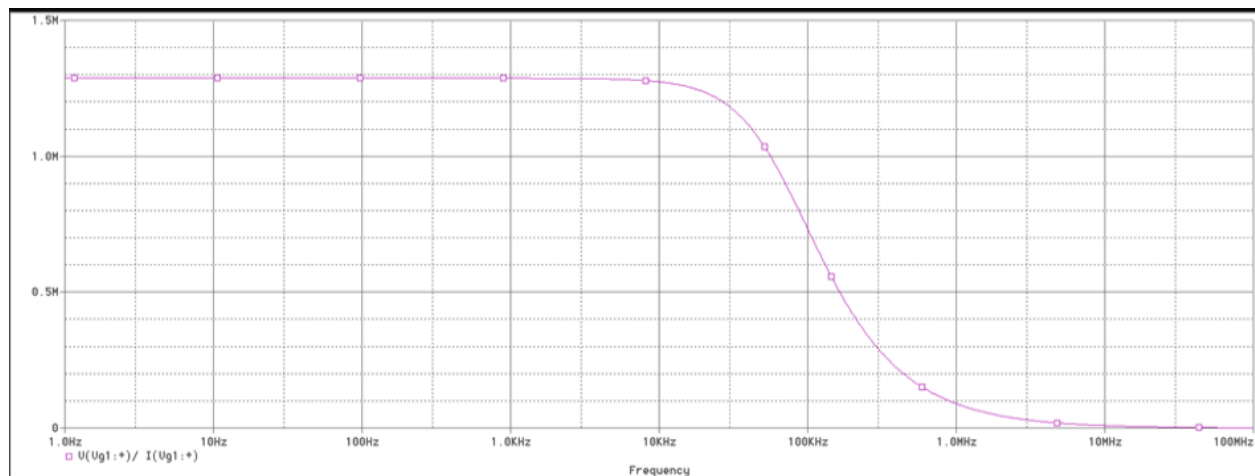


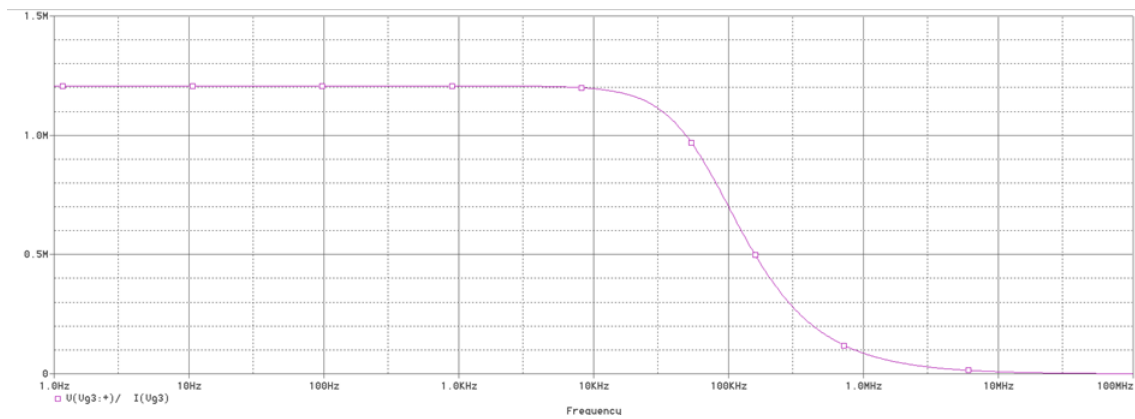Impedanta de iesire a multiplicatorului de Vbe este 14.4 Ohm in simularea Pspice.




- Limitarea etalujui de iesire la aplicarea unei tensiuni la intrare mai mari decat tensiunea maxima

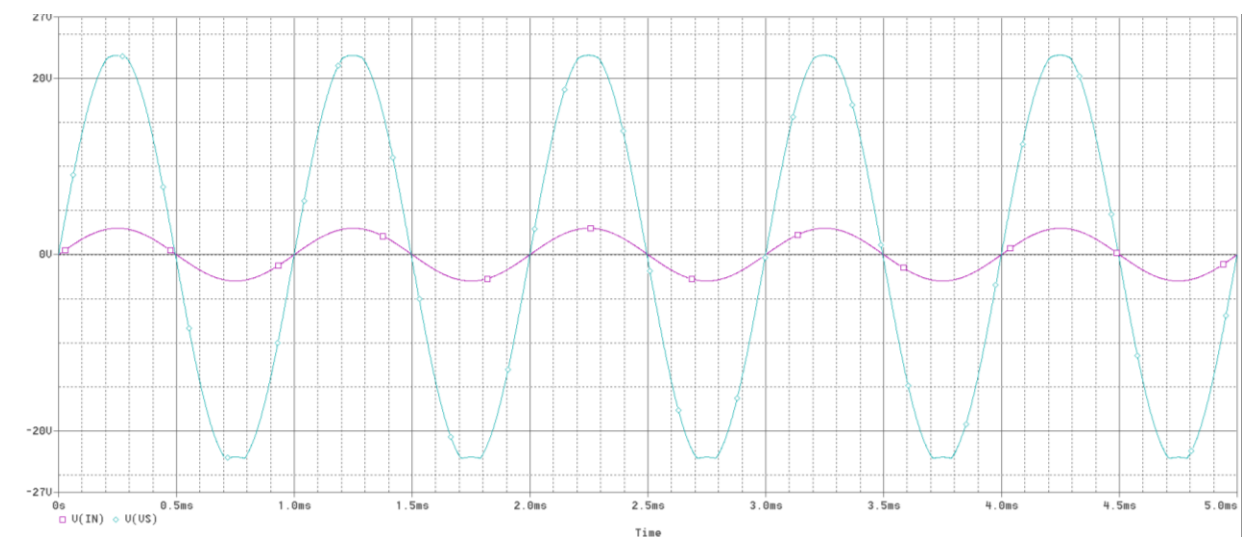Limitarea tensiunii la iesire pentru $U_i = 3V$:



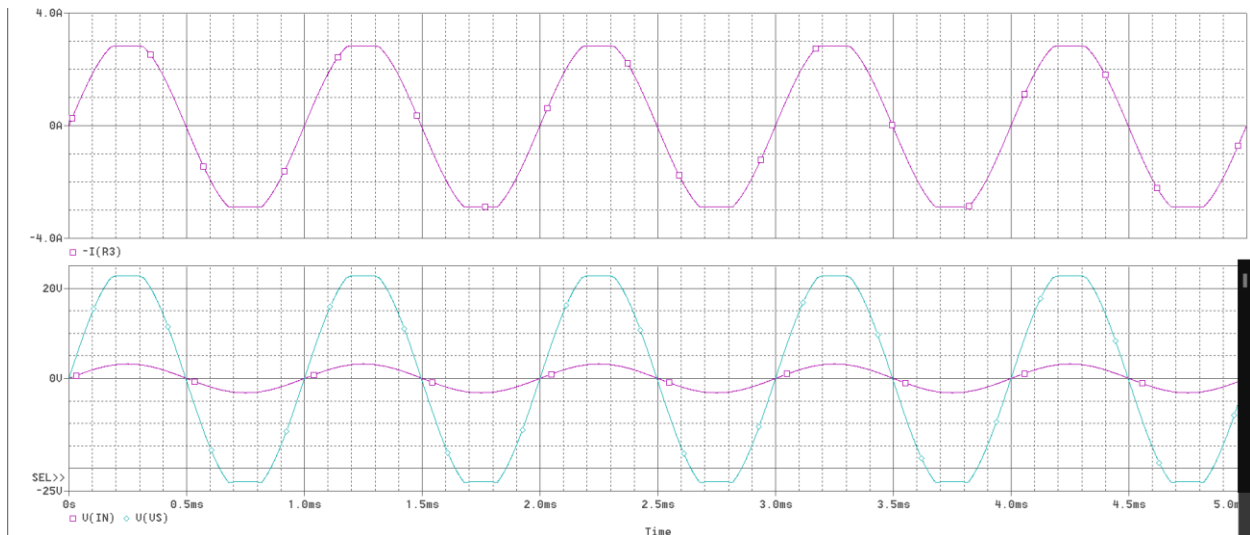Limitarea tensiunii si a curentului prin sarcina pentru $U_i = 3V$:



Bibliografie:

- „Etaje componente ale C.I. analogice. Amplificatorul diferential” - Adrian Sorin Mirea
- „Designing Audio Power Amplifiers ” -Bob Cordell
- <https://electronics.stackexchange.com/questions/529475/design-a-class-ab-audio-amplifier>
- <https://ukdiss.com/examples/class-ab-audio-amplifier.php>
- [https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Electrical_Engineering/Electronics/Book%3A_Semiconductor_Devices_-_Theory_and_Application_\(Fiore\)/09%3A_BJT_Class_B_Power_Amplifiers/9.2%3A_The_Class_B_Configuration](https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Electrical_Engineering/Electronics/Book%3A_Semiconductor_Devices_-_Theory_and_Application_(Fiore)/09%3A_BJT_Class_B_Power_Amplifiers/9.2%3A_The_Class_B_Configuration)